

实验一 通信信号同步电路

一、系统方案

1、同步电路原理

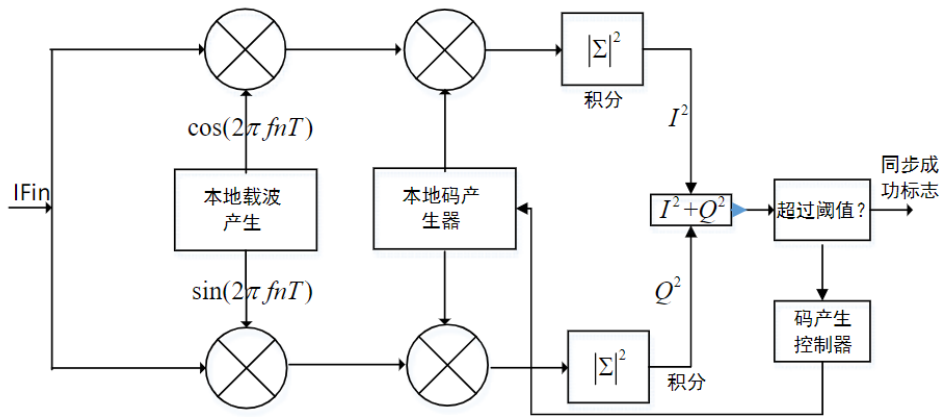


图 1 下变频与码同步电路结构

图 1 为下变频与码同步电路结构图，该电路实现了扩频通信中的中频信号的下变频和码同步。以下是关于该电路结构的详细说明。

输入信号：

输入中频信号为 I_{Fin} ，使用两位有符号数表示，即 1、0、-1，其表达式为：

$$I_{Fin} = f(D \oplus M) \cos(2\pi fnT + \phi)$$

其中，符号 \oplus 表示异或， $f(x)$ 为极化函数，

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ -1, & x = 0 \end{cases}$$

D 为信号中调制的二进制数据序列，取值为 0、1，数据速率 $1kbps$ 。 M 为用于扩频的伪随机码序列，由循环周期为 31 的 m 码产生， M 的速率为 $31kbps$ ，每一位所占的时间称为一个码片时间。数据位 D 的每一位都与 M 序列的一个循环周期对齐，即一个 D 对应 31 个 m 码。 f 为载波频率， $f = 124kHz$ ， n 为采样序列标号， T 是采样周期，使用载波频率的 4 倍采样。

信号同步原理：

在信号接收端，中频信号 I_{Fin} 经采样后输入该同步电路，在下变频操作中，使用本地载波产生电路产生的两路本地载波信号 $s1(n)$ 、 $s2(n)$ 与输入信号

$IFin$ 相乘，得到两路下变频信号 I 和 Q （分别为同相支路、正交支路），其中本地载波信号为

$$s_1(n) = \cos(2\pi fnT)$$

$$s_2(n) = \sin(2\pi fnT)$$

随后，将两路下变频信号与本地码产生器产生的本地码序列进行相关操作（若本地码为 1，则乘以 1，若本地码为 0，则乘以-1），并在 $T_S = 1ms$ 的时长内对相关后的两路信号进行积分，两路信号的积分结果分别为 I 、 Q ，并求能量信号 $S = I^2 + Q^2$ 。

由于 m 码的互相关和自相关特性，当本地码产生器的相位与发送端码产生器产生的序列相位一致时，积分结果 S 可达到最大值，当两者不一致时， S 保持一个较小值。因此，可设定一个门限值 S_{th} 与积分结果 S 相比较，若 $S < S_{th}$ ，可认为本地 m 码产生器与发送端 m 码产生器未达到同步状态，此时应将本地 m 码产生器的相位延后一个码片周期，并重新开始积分过程，直至达到 $S \geq S_{th}$ ，即本地 m 码产生器与发送端 m 码产生器同步的状态。

2、总体设计框图及说明

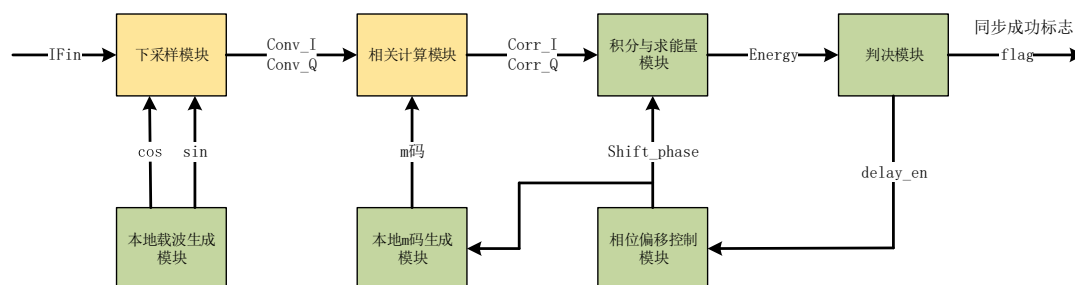


图 2 总体设计框图

按照图 1 的电路结构，进行总体框图设计，总体设计框图如图 2 所示，共有七个模块，具体如下：

- 组合逻辑：下采样模块、相关计算模块
- 时序逻辑：本地载波生成模块、本地 m 码生成模块、积分与求能量模块、相位偏移控制模块、判决模块
- 本地载波生成模块：生成两路本地载波；
- 下采样模块：将输入信号与生成的本地载波进行相乘，得到下变频信号 I 和 Q ；
- 本地 m 码生成模块：生成循环周期 31 的 m 码，具有延迟码片周期的功能；
- 相关计算模块：将下变频信号 I 和 Q 与本地 m 码进行相关运算；

- 积分与求能量模块：在 $T_S = 1ms$ 时间内，即在一个 D 信号的时间内，对相关后的两路信号进行积分；
- 判决模块：将计算得到的能量与阈值进行判决，输出同步标识 $flag$ 与相位延迟信号；
- 相位偏移控制模块：产生一个相位偏移控制信号；

3、理论分析

- 1) 输入信号采用 2bit 有符号数，结合表达式容易知道， $IFin$ 信号取值为-1、0、1。
- 2) 采样频率为载波频率的 4 倍，因此本地载波表达式如下：

$$s_1(n) = \cos(2\pi fnT) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$s_2(n) = \sin(2\pi fnT) = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

即本地载波仅有 3 个值-1、0、1。因此，本地载波生成模块只生成 4 点余弦或正弦信号即可，因此使用 2bit 有符号数表示。

- 3) 只有三种取值的 2bit 有符号数 $IFin$ 与只有三种取值的 2bit 有符号数 $s_1(n)$ 相乘，结果也只有三种取值，因此为了减小位宽，结果可以用 2bit 有符号数表示，需要考虑截位。
- 4) 相关运算中，输入为只有三种取值的 2bit 有符号数，因此相关运算的结果也为三种取值的 2bit 有符号数。
- 5) D 的数据速率为 $1kbps$ ， M 的速率为 $31kbps$ ，载波频率 $f = 124kHz$ ， $\frac{1}{T} = 4f = 496kHz$ 。因此，使用最高的频率 $496kHz$ 作为系统时钟。
- 6) 本地 m 码生成模块中，由于 M 的速率为 $31kbps$ ，为系统时钟的 $1/16$ 。可以采用计数器实现，也可以使用分频器实现。此处我采用计数器实现该模块。
- 7) 由各信号的频率关系，可知道 1 个 D 对应 31 个 m 码，1 个 m 码对应 16 个载波的值（1 个 m 码对应 4 个载波周期）。因此，在 $T_S = 1ms$ 的时间里，积分就等于对 $31 \times 16 = 496$ 个值进行求和。因此求和结果使用 10bit 有符号数表示，能量使用 20bit 有符号数可以完全表示

二、电路与程序设计

本地载波生成模块：

端口	位宽	方向	说明
clk	1 bit	input	时钟
rst_n	1 bit	input	复位信号
cos_wave	2 bit	output	本地余弦载波
sin_wave	2 bit	output	本地正弦载波

```
module local_carry_wave (  
    input clk,  
    input rst_n,  
  
    output reg [1:0]cos_wave,  
    output reg [1:0]sin_wave  
);  
    reg [1:0] count;  
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
        if (!rst_n) begin  
            count <= 2'b0;  
        end  
        else begin  
            count <= count+1'b1;  
        end  
    end  
  
    //使用查表法生成  
    always @(posedge clk) begin  
        if (!rst_n) begin  
            cos_wave <= 2'b01;  
            sin_wave <= 2'b00;  
        end  
        else begin  
            case (count)  
                2'b00: {cos_wave, sin_wave} <= {2'b01, 2'b00};  
                2'b01: {cos_wave, sin_wave} <= {2'b00, 2'b01};  
                2'b10: {cos_wave, sin_wave} <= {2'b11, 2'b00};  
                2'b11: {cos_wave, sin_wave} <= {2'b00, 2'b11};  
            endcase  
        end  
    end  
end  
  
endmodule
```

下采样模块:

端口	位宽	方向	说明
IFin	2 bit	input	输入的 IFin 信号
cos_in	2 bit	input	本地余弦载波
sin_in	2 bit	input	本地正弦载波
I_out	2 bit	output	下变频信号同向分量
Q_out	2 bit	output	下变频信号正交分量

```
module down_converter (  
    input wire signed [1:0] IFin,  
    input wire signed [1:0] cos_in,  
    input wire signed [1:0] sin_in,  
    output wire signed [1:0] I_out,  
    output wire signed [1:0] Q_out  
);  
    wire signed [2:0] temp_I;  
    wire signed [2:0] temp_Q;  
  
    assign temp_I = IFin * cos_in;  
    assign temp_Q = IFin * sin_in;  
  
    assign I_out = temp_I[1:0];  
    assign Q_out = temp_Q[1:0];  
endmodule
```

本地 m 码生成模块:

端口	位宽	方向	说明
clk	1 bit	input	时钟
rst_n	1 bit	input	复位信号
shift_parse	1 bit	input	延迟码片信号
m_code	1 bit	output	本地 m 码

```
module m_code_31_generate (  
    input clk,  
    input rst_n,  
    input shift_parse, //延迟一个码片,  
    output reg m_code  
);  
    //计数，一个 M 码，16 个 clk  
    //延迟时，计数器清零  
    reg [3:0] count;
```

```
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        count<=4'b0;
    end
    else if (shift_parse) begin
        count<=4'b0;
    end
    else begin
        count<=count +1;
    end
end

reg [4:0] Q;//5 级寄存器

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        Q <= 5'b11111;
    end
    else if (count == 4'b1111) begin
        Q <= {Q[3]^Q[0],Q[4:1]};
        m_code = Q[0];
    end
end

endmodule
```

相关计算模块：

端口	位宽	方向	说明
I_in	2 bit	input	下变频信号同向分量
Q_in	2 bit	input	下变频信号正交分量
local_code	1 bit	input	本地 m 码
I_out	2 bit	output	同向分量相关后结果
Q_out	2 bit	output	正交分量相关后结果

```
module correlator (
    input wire signed [1:0] I_in, // 2 位有符号 I 路输入信号
    input wire signed [1:0] Q_in, // 2 位有符号 Q 路输入信号
    input wire local_code,        // 1 位本地码
```

```
output reg signed [1:0] I_out, // 2 位有符号 I 路输出信号
output reg signed [1:0] Q_out // 2 位有符号 Q 路输出信号
);
always @(*) begin
    if (local_code) begin
        I_out = I_in;
    end else begin
        I_out = -I_in;
    end
end

always @(*) begin
    if (local_code) begin
        Q_out = Q_in;
    end else begin
        Q_out = -Q_in;
    end
end

endmodule
```

积分与求能量模块：

端口	位宽	方向	说明
clk	1 bit	input	时钟
rst_n	1 bit	input	复位信号
shift_parse	1 bit	input	延迟码片信号
I_in	2 bit	input	同向分量相关后结果
Q_in	2 bit	input	正交分量相关后结果
I_out	10 bit	output	同向分量积分值
Q_out	10 bit	output	同向分量积分值
energy	20 bit	output	能量
result_ok	1 bit	output	能量值结果有效

```
module integrator (
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire shift_parse,
    input wire signed [1:0] I_in, // 2 位有符号 I 路输入信号
    input wire signed [1:0] Q_in, // 2 位有符号 Q 路输入信号
    output reg signed [9:0] I_out, // 6 位有符号 I 路积分输出信号
```

```

output reg signed [9:0] Q_out, // 6 位有符号 Q 路积分输出信号
output [19:0] energy,
output result_ok
);

reg [8:0] counter; // 9 位计数器，用于计数 496 个值

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        I_out <= 10'b0;
        Q_out <= 10'b0;
        counter <= 9'b0;
    end
    else if (shift_parse) begin
        I_out <= 10'b0;
        Q_out <= 10'b0;
        counter <= 9'b0;
    end
    else if (counter == 9'd496) begin
        I_out <= 10'b0;
        Q_out <= 10'b0;
        counter <= 9'b0;
    end
    else begin
        I_out <= I_out+I_in;
        Q_out <= Q_out+Q_in;
        counter <= counter+1;
    end
end

assign energy = I_out*I_out+Q_out*Q_out;
assign result_ok = (counter == 9'd496)?1'b1:1'b0;

endmodule

```

相位偏移控制模块：

端口	位宽	方向	说明
clk	1 bit	input	时钟
rst_n	1 bit	input	复位信号
delay_en	1 bit	input	延迟码片使能信号
shift_parse	1 bit	output	延迟码片信号


```

module control (
    input clk,
    input rst_n,
    input delay_en,

    output reg shift_parse
);

reg [4:0] counter; // 4 位计数器，用于计数 16 个时钟周期

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        // 异步复位，当 rst_n 为低电平时，计数器清零，shift_parse 置为
        低电平
        counter <= 5'b0;
        shift_parse <= 1'b0;
    end else if (delay_en && counter == 5'b0) begin
        // 当检测到 delay_en 脉冲且计数器为 0 时，开始计数
        counter <= counter + 1;
        shift_parse <= 1'b1;
    end else if (counter > 5'b0 && counter < 5'b10000) begin
        // 计数器大于 0 且小于 16 时，继续计数，shift_parse 保持高电
        平
        counter <= counter + 1;
        shift_parse <= 1'b1;
    end else if (counter == 5'b10000) begin
        // 计数器达到 16 时，计数结束，计数器清零，shift_parse 置为低
        电平
        counter <= 5'b0;
        shift_parse <= 1'b0;
    end
end
endmodule

```

判决模块：

端口	位宽	方向	说明
clk	1 bit	input	时钟
rst_n	1 bit	input	复位信号
result_ok	1 bit	input	能量值结果有效
energy	20 bit	input	能量
flag	1 bit	output	同步成功标志
delay_en	1 bit	output	延迟码片使能信

```
/*
    flag 变成 1 后，delay_en 就永远失效
*/
module detect (
    input clk,
    input rst_n,
    input result_ok,
    input [19:0] energy,

    output reg flag,
    output reg delay_en
);

    reg flag_set;    //用于实现：当 flag 变成 1 后，delay_en 就永远失效。
                    //完成同步后，就不需要进行码片延迟了

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            flag <= 1'b0;
            delay_en <= 1'b0;
            flag_set <= 1'b0;
        end
        else if (result_ok) begin
            if (energy >= 19'd10000) begin
                flag <= 1'b1;
                delay_en <= 1'b0;
                flag_set <= 1'b1;
            end
            else if (!flag_set) begin
                delay_en <= 1'b1;
            end
            else begin
                delay_en <= 1'b0;
            end
        end
        else begin
            //flag <= 1'b0;
            delay_en <= 1'b0;
        end
    end
end
```

endmodule

译码模块：

端口	位宽	方向	说明
flag	1 bit	input	同步成功标志
sum_I	10 bit	input	同向分量积分值
sum_Q	10 bit	input	正交分量积分值
result_ok	1 bit	input	能量值结果有效
decode_D	1 bit	output	译码结果

```
module decode (  
    input flag,  
  
    input signed [9:0] sum_I,  
    input signed [9:0] sum_Q,  
    input result_ok,  
  
    output reg decode_D  
);  
    always @(posedge result_ok) begin  
        if (flag) begin  
            if ((sum_I + sum_Q) > 0) begin  
                decode_D <= 1'b1;  
            end  
            else begin  
                decode_D <= 1'b0;  
            end  
        end  
        else begin  
            decode_D <= 1'bx;  
        end  
    end  
endmodule
```

三、测试结果

顶层：

module top (

```

input clk,
input rst_n,

input signed  [1:0]IFin,

output flag,
output decode_D
);
wire [1:0]cos_wave;
wire [1:0]sin_wave;
local_carry_wave u_1_local_carry_wave(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .cos_wave(cos_wave),
    .sin_wave(sin_wave)
);

wire [1:0] conv_I;
wire [1:0] conv_Q;
down_converter u_1_down_converter(
    .IFin(IFin),
    .cos_in(cos_wave),
    .sin_in(sin_wave),
    .I_out(conv_I),
    .Q_out(conv_Q)
);
wire m_code;
m_code_31_generate u_m_code_31_generate (
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .shift_parse(shift_parse),
    .m_code(m_code)
);

wire [1:0] corr_I;
wire [1:0] corr_Q;
correlator u_correlator (
    .I_in(conv_I),
    .Q_in(conv_Q),
    .local_code(m_code),
    .I_out(corr_I),
    .Q_out(corr_Q)
);

```

```

wire [9:0] sum_I;
wire [9:0] sum_Q;
wire [19:0] energy;
wire result_ok;
integrator u_integrator (
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .shift_parse(shift_parse),
    .I_in(corr_I),
    .Q_in(corr_Q),
    .I_out(sum_I),
    .Q_out(sum_Q),
    .energy(energy),
    .result_ok(result_ok)
);

detect u_detect(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .result_ok(result_ok),
    .energy(energy),
    .flag(flag),
    .delay_en(delay_en)
);

//wire shift_parse;
control u_control(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .delay_en(delay_en),
    .shift_parse(shift_parse)
);

//译码模块
wire decode_D;
decode u_decode(
    .flag(flag),
    .sum_I(sum_I),
    .sum_Q(sum_Q),
    .result_ok(result_ok),
    .decode_D(decode_D)
);
endmodule

```

test_bench:

```
`timescale 1ns / 1ps

module tb_top;

    // 参数定义
    parameter DURATION_PER_D = 496; // 每个 D 持续的时钟周期数
    parameter M_CHIP_DURATION = 16; // 每个 M 码片持续的时钟周期数
    parameter NUM_D_SEQUENCES = 100; // 定义 D 序列的数量

    // 信号声明
    reg clk;
    reg rst_n;
    wire flag;
    wire decode_D;
    reg signed [1:0] IFin;

    // 实例化被测试模块
    top uut (
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .IFin(IFin),
        .flag(flag),
        .decode_D(decode_D)
    );

    // 时钟生成 (10ns 周期)
    initial begin
        clk = 1;
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    // 复位信号生成
    initial begin
        rst_n = 0;
        #10;
        rst_n = 1;
    end

    // 生成余弦载波信号 (1,0,-1,0 循环)
    reg [1:0] cos_value;
    reg [1:0] cos_counter;
    initial begin
        cos_counter = 2'b0;
```

```


end
always @(posedge clk) begin
    cos_counter <= cos_counter + 1;
    case (cos_counter)
        2'b00: cos_value <= 2'b01; // 1
        2'b01: cos_value <= 2'b00; // 0
        2'b10: cos_value <= 2'b11; // -1
        2'b11: cos_value <= 2'b00; // 0
    endcase
end

// 生成 M 序列 (31 位 m 码)
reg [4:0] m_lfsr;
reg m_bit;
reg [3:0] m_chip_counter; // 每个码片持续 16 个时钟周期
initial begin
    m_lfsr = 5'b00110;
    m_chip_counter = 4'd0;
    m_bit = 1'b0;
    forever begin
        #(M_CHIP_DURATION * 10); // 每个码片持续 16 个时钟周期
        m_lfsr = {m_lfsr[3] ^ m_lfsr[0], m_lfsr[4:1]};
        m_bit = m_lfsr[0];
    end
end

// 生成 D 序列 (0/1 交替, 每个持续 496 个时钟周期)
reg D;
reg [9:0] d_counter; // 496 个时钟周期计数
integer d_sequence_count; // 记录 D 序列的数量
initial begin
    D = 1'b0;
    d_counter = 10'd0;
    d_sequence_count = 0;
    forever begin
        #(DURATION_PER_D * 10); // 等待 496 个时钟周期
        D = $random % 2;
        d_sequence_count = d_sequence_count + 1;
        if (d_sequence_count == NUM_D_SEQUENCES * 2) begin
            $finish; // 当生成指定数量的 D 序列后结束仿真
        end
    end
end
end


```


3、码同步的结果：

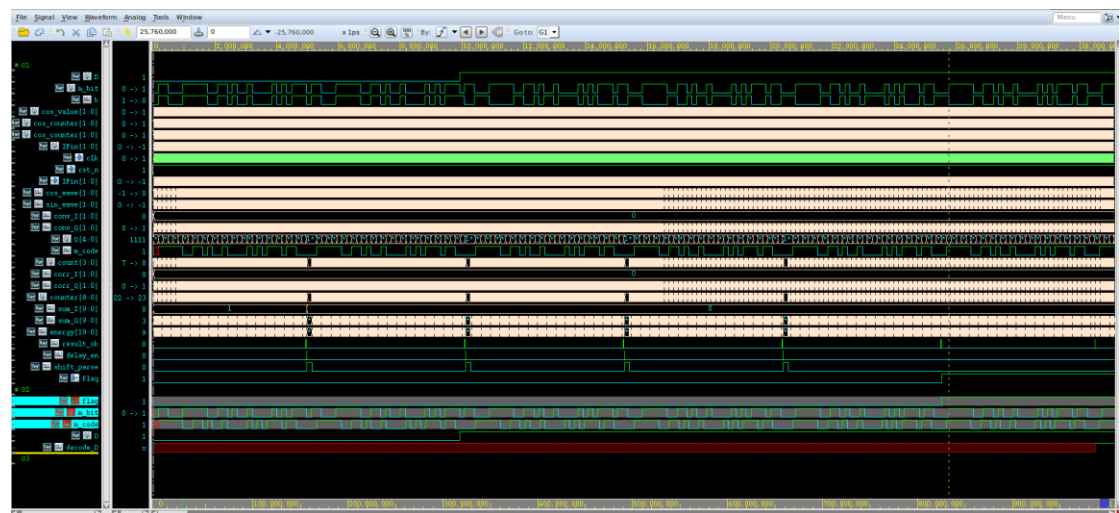

m_bit 为 testbench 中生成 IFin 时使用的 m 序列，m_code 为本地 m 序列生成器产生的 m 序列。可以看到，两个信号没有对齐。经过同步电路后，由于电路中的码片延迟模块，使得两个信号逐渐对齐，最终趋于同步，完成了码同步。完成码同步后，flag 信号被拉高，开始译码。

4、译码

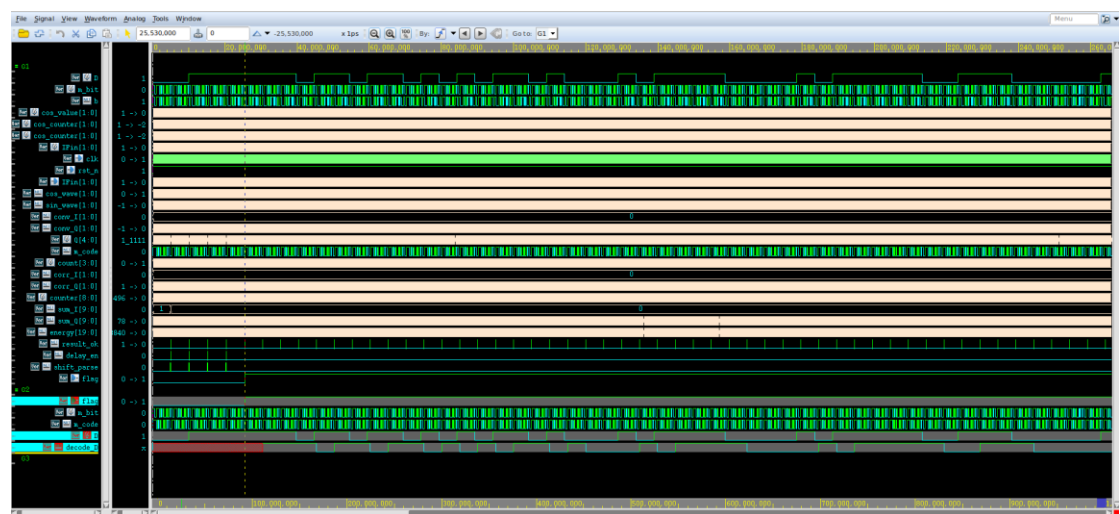

当码同步成功后，flag 信号被拉高，开始进行译码。D 信号为 test_bench 中生成的调制电文，decode_D 为译码出的电文，可以看到，信号被正确译码，且 decode_D 延迟于 D 一个码片周期。

附加部分：

要求：阅读北斗 ICD 及北斗信号捕获参考文献，在任务一、任务二的基础上。借助 AI 工具，设计北斗 B1I 信号的捕获电路及仿真代码，完成信号同步。

北斗信号的信号规格

B1I信号由载波频率、测距码和导航电文组成。测距码与导航电文调制在载波上，北斗信号B1I的表达式如下：

$$S_{B1I}^j(t) = A_{B1I} C_{B1I}^j(t) D_{B1I}^j(t) \cos(2\pi f_1 t + \varphi_{B1I}^j)$$

其中，各参数意义如下：

j ：卫星编号

A_{B1I} ： S_{B1I} 信号幅度

C_{B1I} ： S_{B1I} 信号测距码

D_{B1I} ：调制在B1I测距码上的数据

f_1 ：载波频率

φ_{B1I} ：载波初始相位

其余参数参考文档，此处不再列出

1、系统设计

北斗信号B1I的信号捕获电路与之前系统大致类似。首先，接收信号需要与本地载波进行相乘，得到同向分量 I 与正交分量 Q ，之后与本地产生的 PRN 码进行相关预算，之后进行积分运算，再进行峰值判决，输出信号同步成功的标志。若不同步，需要控制本地 PRN 码的生成，进行码片偏移。

2、各模块设计

(1) 输入信号分析

$$S_{B1I}^j(t) = A_{B1I} C_{B1I}^j(t) D_{B1I}^j(t) \cos(2\pi f_1 t + \varphi_{B1I}^j)$$

我们假设信号经过天线接收后，进行了信号放大，所以我们不关心 A_{B1I} 的值为多少。 C_{B1I} 信号为伪随机码，其取值为 0 与 1，由于B1I信号为 BPSK 信号，因此，在发送端会将 C_{B1I} 的值进行映射，即 1 映射为 1，0 映射为-1。D 信

号同理。因此，系统输入信号可以简单的使用 2bit 有符号数来表示。采样频率使用 4 倍的载波频率。

(2) 信号速率分析


载波频率 $f_1 = 1561.098 \text{ MHz}$

测距码 C_{B1I} 的码片速率为 2.046 Mcps ，码长为 2046 个码片，即 2046 个码片为一个周期。1 秒钟有 1000 个周期。

数据 D_{B1I} 的速率为：电文分 D1 和 D2 两种结构，D1 的速率为 50bps，D2 的速率为 500bps。D1 由 MEO/IGSO 卫星发送，D2 由 GEO 卫星发送。我们选择接收 D2 电文，原因说明见下部分—— C_{B1I} 的生成电路。

 (3) C_{B1I} 的生成电路

C_{B1I} 的生成电路如下图所示，由对平衡 Gold 码截去最后一个码片生成。



C_{B1I} 的生成电路

如下图所示（来自文档中的部分截图），文档中提到，卫星的测距码 C_{B1I} 的生成电路中，G2 序列的相移方式共有 63 种，因此，若要实现能够捕获全部卫星的捕获电路，需要生成 63 路 G2 的序列，系统会非常庞大。因此为了简化，我们只捕获一路信号（即一颗卫星的信号），所以我选择下图中第一种方式，即选择 G2 移位寄存器中的 1 和 3 抽头。由图可知，该 G2 序列的相位分配给了 GEO 卫星，由于 GEO 卫星发送的电文为 D2，因此，我们这个系统中的电文速率 D 为 500bps

Table 4-1 Phase assignment of G2 sequence

SV ID	Satellite type	Ranging code number [*]	Phase assignment of G2 sequence
1	GEO satellite	1	$1 \oplus 3$
2	GEO satellite	2	$1 \oplus 4$
3	GEO satellite	3	$1 \oplus 5$
4	GEO satellite	4	$1 \oplus 6$
5	GEO satellite	5	$1 \oplus 8$
6	MEO/IGSO satellite	6	$1 \oplus 9$
7	MEO/IGSO satellite	7	$1 \oplus 10$
8	MEO/IGSO satellite	8	$1 \oplus 11$
9	MEO/IGSO satellite	9	$2 \oplus 7$
10	MEO/IGSO satellite	10	$3 \oplus 4$
11	MEO/IGSO satellite	11	$3 \oplus 5$
12	MEO/IGSO satellite	12	$3 \oplus 6$
13	MEO/IGSO satellite	13	$3 \oplus 8$
14	MEO/IGSO satellite	14	$3 \oplus 9$
15	MEO/IGSO satellite	15	$3 \oplus 10$
16	MEO/IGSO satellite	16	$3 \oplus 11$
17	MEO/IGSO satellite	17	$4 \oplus 5$
18	MEO/IGSO satellite	18	$4 \oplus 6$
19	MEO/IGSO satellite	19	$4 \oplus 8$
20	MEO/IGSO satellite	20	$4 \oplus 9$
21	MEO/IGSO satellite	21	$4 \oplus 10$
22	MEO/IGSO satellite	22	$4 \oplus 11$
23	MEO/IGSO satellite	23	$5 \oplus 6$
24	MEO/IGSO satellite	24	$5 \oplus 8$
25	MEO/IGSO satellite	25	$5 \oplus 9$
26	MEO/IGSO satellite	26	$5 \oplus 10$

G2 序列的相位分配表（部分）

（4）各信号的关系

数据 D_{B1I} 的码率为 500bps，测距码 C_{B1I} 的码率为2.046Mcps，因此一个 D_{B1I} 对应 4092 个 C_{B1I} （两个循环周期）。载波频率为 $f_1 = 1561.098 \text{ MHz}$ ，使用 4 倍载波频率作为采样频率，因此本地载波为 4 点余弦与正弦信号。一个 C_{B1I} 对应 $1561.098/2.046 = 763$ 个周期，也即一个 C_{B1I} 对应 $763 \times 4 = 3052$ 个载波值。我们以频率 $1561.098 \times 4 = 6,244.392 \text{ MHz}$ 作为系统时钟。

(5) 利用 AI 对先前模块进行对应修改

- 本地载波生成模块：保持不变
- 下采样模块：组合逻辑，保持不变
- 相关运算模块：组合逻辑，保持不变
- 本地测距码生成模块：

测距码为 GOLD 码，由两组码长为 31 的 m 码异或运算而成。上文已给出其生成电路。下方给出其代码：

```
module ranging_code_generate (
    input clk,
    input rst_n,
    input shift_parse, // 延迟一个码片
    output reg ranging_code
);

    wire g1,g2;

    m_g1_generate u_m_g1_generate(
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .shift_parse(shift_parse),
        .m_code(g1)
    );

    m_g2_generate u_m_g2_generate(
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .shift_parse(shift_parse),
        .m_code(g2)
    );

    always @(posedge clk) begin
        if (!rst_n) begin
            ranging_code <= 1'b0;
        end
        else begin
            ranging_code <= g1 ^ g2;
        end
    end

endmodule
```

```

module m_g1_generate (
    input clk,
    input rst_n,
    input shift_parse, // 延迟一个码片
    output reg m_code
);

// 计数，一个 M 码，3052 个 clk
// 延迟时，计数器清零
reg [11:0] count; // 因为要计数到 3052，至少需要 12 位
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        count <= 12'b0;
    end
    else if (shift_parse) begin
        count <= 12'b0;
    end
    else begin
        count <= count + 1;
    end
end

reg [10:0] Q; // 11 级寄存器
wire feedback;

// 合适的反馈抽头，对于 2046 长度的 M 序列需要根据理论确定
assign feedback = Q[10] ^ Q[9] ^ Q[8] ^ Q[7] ^ Q[6] ^ Q[0];

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        Q <= 11'b01010101010;
    end
    else if (count == 12'd3051) begin
        Q <= {Q[9:0], feedback};
        m_code <= Q[10];
        count <= 12'b0; // 计数到 3052 后，计数器清零
    end
end

endmodule

```

```

module m_g2_generate (
    input clk,

```

```

input rst_n,
input shift_parse, // 延迟一个码片
output reg m_code
);

// 计数，一个 M 码，3052 个 clk
// 延迟时，计数器清零
reg [11:0] count; // 因为要计数到 3052，至少需要 12 位
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        count <= 12'b0;
    end
    else if (shift_parse) begin
        count <= 12'b0;
    end
    else begin
        count <= count + 1;
    end
end

reg [10:0] Q; // 11 级寄存器
wire feedback;

// 合适的反馈抽头，对于 2046 长度的 M 序列需要根据理论确定
assign feedback = Q[10] ^ Q[9] ^ Q[8] ^ Q[7] ^ Q[4] ^ Q[3] ^ Q[2] ^ Q[1] ^
Q[0];

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        Q <= 11'b01010101010;
    end
    else if (count == 12'd3051) begin
        Q <= {Q[9:0],feedback};
        m_code <= Q[0] ^ Q[2]; //抽头 1 和 3
        count <= 12'b0; // 计数到 3052 后，计数器清零
    end
end

endmodule

```

■ 积分与求能量模块：

由信号分析可知，积分与能量的位宽需要进行修改，计数器的值需要修改，其逻辑不变，实现如下：


```

module integrator_beidou (
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire shift_parse,
    input wire signed [1:0] I_in, // 2 位有符号 I 路输入信号
    input wire signed [1:0] Q_in, // 2 位有符号 Q 路输入信号
    output reg signed [24:0] I_out, // 10 位有符号 I 路积分输出信号
    output reg signed [24:0] Q_out, // 10 位有符号 Q 路积分输出信号
    output [49:0] energy,
    output result_ok
);

reg [23:0] counter; // 24 位计数器，用于计数 12488784 个值

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        I_out <= 25'b0;
        Q_out <= 25'b0;
        counter <= 24'b0;
    end
    else if (shift_parse) begin
        I_out <= 25'b0;
        Q_out <= 25'b0;
        counter <= 24'b0;
    end
    else if (counter == 24'd12488784) begin
        I_out <= 25'b0;
        Q_out <= 25'b0;
        counter <= 24'b0;
    end
    else begin
        I_out <= I_out + I_in;
        Q_out <= Q_out + Q_in;
        counter <= counter + 1;
    end
end

assign energy = I_out * I_out + Q_out * Q_out;
assign result_ok = (counter == 24'd12488784)? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

```

■ 判决模块：

判决模块需修改对应数据位宽与门限值，具体如下：

```
/*
    flag 变成 1 后，delay_en 就永远失效
*/
module detect_beidou (
    input clk,
    input rst_n,
    input result_ok,
    input [49:0] energy,

    output reg flag,
    output reg delay_en
);

    reg flag_set;    //用于实现：当 flag 变成 1 后，delay_en 就永远失效。
                    //完成同步后，就不需要进行码片延迟了

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            flag <= 1'b0;
            delay_en <= 1'b0;
            flag_set <= 1'b0;
        end
        else if (result_ok) begin
            if (energy >= 50'd190000000000) begin
                flag <= 1'b1;
                delay_en <= 1'b0;
                flag_set <= 1'b1;
            end
            else if (!flag_set) begin
                delay_en <= 1'b1;
            end
            else begin
                delay_en <= 1'b0;
            end
        end
        else begin
            delay_en <= 1'b0;
        end
    end

endmodule
```

■ 相位偏移控制模块：

相位偏移控制模块需要修改相位延迟输出的时间：

```
module control_beidou (
    input clk,
    input rst_n,
    input delay_en,

    output reg shift_parse
);

reg [11:0] counter; // 12 位计数器，用于计数 3052 个时钟周期

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        // 异步复位，当 rst_n 为低电平时，计数器清零，shift_parse 置为
        低电平
        counter <= 12'b0;
        shift_parse <= 1'b0;
    end else if (delay_en && counter == 12'b0) begin
        // 当检测到 delay_en 脉冲且计数器为 0 时，开始计数
        counter <= counter + 1;
        shift_parse <= 1'b1;
    end else if (counter > 12'b0 && counter < 12'd3052) begin
        // 计数器大于 0 且小于 3052 时，继续计数，shift_parse 保持高
        电平
        counter <= counter + 1;
        shift_parse <= 1'b1;
    end else if (counter == 12'd3052) begin
        // 计数器达到 3052 时，计数结束，计数器清零，shift_parse 置为
        低电平
        counter <= 12'b0;
        shift_parse <= 1'b0;
    end
end

endmodule
```

■ 译码模块：

使用能量来作为译码的判断依据

```
module decode_beidou (
    input flag,
```


```

input signed [49:0] energy,
input result_ok,


output reg decode_D
);
always @(posedge result_ok) begin
    if (flag) begin
        if (energy < 50'd15000000000) begin
            decode_D <= 1'b0;
        end
        else begin
            decode_D <= 1'b1;
        end
    end
    else begin
        decode_D <= 1'bx;
    end
end
endmodule

```

3、结果展示：

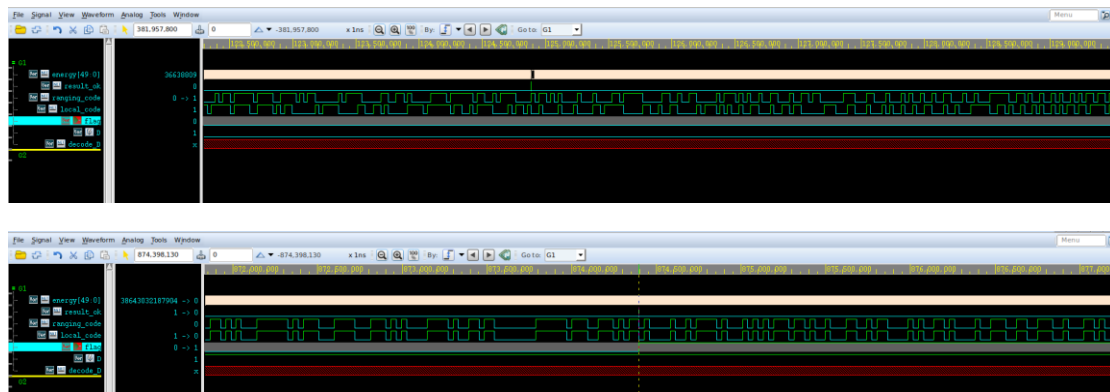

 ranging_code 为 tb 中生成的测距码，local 为本地生成的测距码，可以看到，两者匹配了，即码同步。



D 为原卫星信息，decode_D 为译码出的结果。可以看到，该电路成功捕获到了信号，decode_D 比 D 延迟一个码片。